

The transition capacitance increases with

- a) decrease of reverse bias voltage
- b) increase of reverse saturation current
- c) decrease of reverse saturation current
- d) increase of forward bias voltage

ట్రాన్జిటర్ కెపిసిటెన్స్ కంటిక్షన్లో పెరుగుతుంది

- a) పురోఫెక్షన్ విలువను తగ్గించినపుడు
 - b) ఉత్తమ సంతృప్తి ప్రవాహం పెలగినపుడు
 - c) ఉత్తమ సంతృప్తి ప్రవాహం తగ్గించినపుడు
 - d) పురోఫెక్షన్ విలువను పెంచినపుడు
2. In a transistor symbol, slant line to bar without any arrow head represents

- a) emitter
- b) base
- c) collector
- d) flow of conventional current

ట్రాన్జిటర్ సంకేతంలో బాణపు గుర్తులేని వింపాలు లైను (గీత) దేనిని సూచిస్తుంది.

- a) ఎమిటర్ (ఉద్ధారకము)
 - b) బేస్ (ఆధారం)
 - c) కల్కర్ (సేకరణి)
 - d) సాంప్రదాయ విధ్వత్తప్రవాహం
3. Which region of a transistor is lightly doped?

- a) collector
- b) base
- c) emitter
- d) All regions are equally doped

ట్రాన్జిటర్లోని ఏ ప్రాంతం పలుచగా మాటికరణం చేయబడి వుంటుంది

- a) కల్కర్ (సేకరణి)
- b) బేస్ (ఆధారం)
- c) ఎమిటర్ (ఉద్ధారకం)
- d) అన్న ప్రాంతాలు వితరించగా మాటికరణం చేయబడివుంటుంది.

54. An emitter follower has high input impedance because
- a) large emitter resistance is used
 - b) large load resistance may be used
 - c) there is negative feedback in the base-emitter circuit
 - d) large biasing resistance is used

- c) ఏబర్స-మోల్ తండ్రిలలో లోడు ప్రక్రియలోని (negative feedback) వల్వ
ప్రాయశసింగ్ లిఫీధం అభివర్ణ ఉపయోగించాడు.

55. Ebers-Moll equations for transistors provide

- a) common terminal currents regardless of junction bias
b) common terminal voltages dependent of junction bias

c) separate input and output circuits

d) same input and output circuit

శ్రీశ్రీకృష్ణ సుఖంథాంచ క్రింద నిపట్టు సూచిస్తాం

a) ఒండ్రుసి లయకాలితో సంబంధంలేకుండా నిజ ఉత్సవాల కరించేను సూచిస్తుంది

b) ఒండ్రుసి లయకాన్ని ఆధారపడి నిజ ఉత్సవాల కిల్టేజుని సూచిస్తుంది

c) వెర్నోగు ఇన్స్ట్రుట్, పటిష్టుట్ వలయాలను సూచిస్తుంది

d) ఒకే పూర్తి జీవ్స్ట్రీ, పోలిష్ట్రీ వలయాల సూచిస్తుంది

56. configuration has low thermal stability

- a) CE b) CB c) CC d) CC & CE

శ్రీయ అశ్వత్తిలో కిడి స్క్రెచ్ ఉప్పుస్థిరత్వాన్ని కల్పించుంది

a) CE ఆశ్వత్త b) CB ఆశ్వత్త c) CC ఆశ్వత్త d) CC మరియు CE ఆశ్వత్త

57. Which of the following is the main advantage of an emitter-follower?

- a) Maximum distortion b) Maximum efficiency
c) Maximum gain d) Maximum output impedance

ఎమిటర్-ఫోలోవర్ క్రాంకర్ ఉపయోగం

- a) గలవ్ప కురుపాడు b) గలవ్ప దళ్ళత
c) గలవ్ప అంధాడు d) గలవ్ప కిర్ధము అవరోధం

గండులు 1. గండులు 2. గండులు 3. గండులు 4. గండులు

a) అనింశం b) $1/2$ అనింశం c) అన్నం d) $1/4$ అనింశం

59. The power rating of a BJT is determined by which of the following?

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) collector base area | b) base width |
| c) heat sink | d) emitter base junction area |

ఇంద్రువ కూడలి ట్రాన్జిస్టర్లో ప్రచరి రెబింగ్‌ను తీఱి డాయలో లెక్క కడుతారు

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a) కల్కర్ -బీస్ వైతాల్చం | b) బీస్ మందం (వైటల్చ) |
| c) హిటిసింక్ | d) ఎమిటర్-బీస్ సంభ వైతాల్చం |

60. Johnson noise in an amplifier is the noise produced due to

- | | |
|---|---|
| a) lighting | b) the fact that the current is carried by discrete particles |
| c) the fact that electrons in a resistor carry slightly different amounts of energy | d) switching off or on of an electrical apparatus |

వ్యుతంలో జ్ఞాప్సులే నాయిలో దీనితల్ల క్రిష్టముంచి

- | | |
|--|--|
| a) లైటింగ్ | b) విచ్చుత్తుకొలు విచ్చుత్తును తిసుకొని విచ్చుటంవల్ల |
| c) నిరోధంలోని ఎలక్ట్రోనిక్సులు వేర్చేయ స్వల్పమిలివగల స్క్రిబ్ తిసుకొని విచ్చుటం వల్ల | d) స్క్రిబ్ అథ లేదా స్క్రోబ్ అనే చేయటం వల్ల |

61. An amplifier has a voltage gain of 50; this gain in dB will be

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| a) 68 dB | b) 34 dB | c) 31 dB | d) 17 dB |
|----------|----------|----------|----------|

ఒక వ్యుతం టిప్ప్రైజ్ అధారంతం నుంచి ఉధారంతం డెసిబల్లులో (dB)

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| a) 68 dB | b) 34 dB | c) 31 dB | d) 17 dB |
|----------|----------|----------|----------|

62. A negative feedback in amplifiers causes which of the following?

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a) Bandwidth reduces | b) Harmonic distortion reduces |
| c) Noise increases | d) increases the output impedance |

వర్ధంలలో డయా ప్రెస్టిమ్చెన్ (-ve feedback) వల్ల క్రిందివారిలో ఏక మార్పుచెందుశుండి.

- a) పట్టి వెడల్పు తగ్గుతుంది
 b) పంచాసిక దిస్ట్రిబ్యూన్ తగ్గుతుంది
 c) నాయిన్ పెరుగుతుంది
 d) సర్వము అవశేషప పెచ్చున్నతుంది

63. Which of the following circuits can be taken as an example of current Shunt feedback amplifier?

- a) emitter follower
 - b) CE amplifier with collector-to-base bias circuit
 - c) CE amplifier without the emitter bypass capacitor
 - d) voltage follower

కీందిదాసలో దేనిని కరెంట్షంట ఫ్యాడ్బెక్ ఆంఫ్సిప్పెర్కు ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు

- a) බැංකු සාර්වයාර b) කලුතුරු - ඒන් බයාන්තේ ප්‍රාදින CE අංශීයුරු
 c) බැංකු තෙහින් තෙහිස්තරු දෙන CE අංශීයුරු d) සිංහල බැංකුයාර

64. Current gain with negative feedback in an amplifier

- a) decreases b) increases c) remains the same d) >1

వర్ధకాలంలో బుఱ పునర్వృవేశం వల్ల తరెంట్ లాభాంతం

- a) తక్కువుంది b) పెరుగుతుంది c) మార్పువుండదు d) >1

65. An oscillator produces oscillations due to

- a) positive feedback
 - b) negative feedback
 - c) partly positive and partly negative
 - d) neither positive nor negative

క్రింది దానిలో ఏది డోలరకంలో డోలనూలను కలిగిస్తుంది

- a) ధన పునర్లూపేశం (+ve feed back) b) బుఱి పునర్లూపేశం (- ve feed back)
 c) పొళ్ళికంగా ధన, బుఱి పునర్లూపేశాలు d) ధన, బుఱి పునర్లూపేశాలు హిందయును కాదు

66. Which of the following oscillators has best frequency stability

- a) multivibrator b) crystal c) phase-shift circuit d) colpitts

కీంది లోలకాలలో వెదురు పొనుచున్న స్విరత్నమైని కల్పించుంటుంది.

- a) ముర్రివెబేటర్ b) సుటికం c) దుర్గ - వినోదం వలయం d) కాలీప్పు

67. oscillator is the most stable oscillator

- a) crystal controlled
- b) Weinbridge
- c) Colpitts
- d) Hartley

త్రింభ వాసిలో కెది అధిక స్థిరత్వం గల డోలకం

- a) స్టబిక అదుపు డోలకం
- b) వైన్-బ్రిడ్జె డోలకం
- c) కాల్పిట్ట్ డోలకం
- d) హర్టలీ డోలకం

68. An oscillator can stop oscillating under which of the following conditions?

- a) elimination of triggered pulses
- b) reduction in transistor gain
- c) increase in transistor gain
- d) reduction of input voltage

త్రింభ తెలిపిన విస్థితిలో డోలకం డోలవాలు చేయకుండా ఆగుతుంది

- a) ట్రిగర్ ఫ్లైస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయకుంవల్ల
- b) ట్రాన్జిస్టర్ గైన్ తగ్గడం వల్ల
- c) ట్రాన్జిస్టర్గైన్ పెరగడం వల్ల
- d) ఇన్పుట్ టిల్ట్ జె తగ్గడం వల్ల

69. Which of the following oscillators uses a capacitive voltage divider to provide feedback?

- a) Colpitts
- b) Armstrong
- c) Hartley
- d) Multivibrator

త్రింభ డోలకాలలో కెది తెపాసిటీవ్ టిల్ట్ జె డివైడర్సు పొయిటీవ్ ఫ్రీడింగ్ లో ఉపయోగించు కుంటుంది.

- a) కాల్పిట్ట్
- b) ఆర్మ్స్ట్రాంగ్
- c) హర్టలీ
- d) ముల్టివిబ్రేటర్

70. A Hartley oscillator circuit uses

- a) a tapped inductor for inductive feedback
- b) capacitive feedback
- c) a tapped inductor
- d) a tapped capacitor

హర్టలీ అసిలేటర్ త్రింభ దానిని ఉపయోగించుకొంటుంది

- a) ఇండక్టివ్ ఫీడ్ బ్యూక్లో టూప్‌డెండ్ ఇండక్టర్
- b) తెపాసిటీవ్ ఫీడ్ బ్యూక్
- c) టూప్‌డెండ్ ఇండక్టర్
- d) టూప్‌డెండ్ తెపాసిటర్

71. An A.C. voltage of 100V has a peak value of 100A after 1 second
 a) 1/90 b) 1/80 c) 1/60 d) 1/40

A.C. వోల్టేజు కొన్ని సెక్యూన్డులల్లా పాక్షిక విలువ 100V లో ఉన్నప్పుడు అంతర్వేళంల్లా వోల్టేజు విలువ ఏమియి?

a) 1/90 b) 1/800 c) 1/700 d) 1/600

72. The peak value of a sine wave is 200V. Its average value is
 a) 127.4 V b) 141.4 V c) 282.8 V d) 200 V
 ఒక సైన్ పరిధి వోల్టేజు 200V కలిగే సాధారణ విలువ
 a) 127.4 V b) 141.4 V c) 282.8 V d) 200 V

73. An A.C. voltage of 50 Hz has a maximum value of 50V. Its value after 1/600 second after the instant the current is zero, will be
 a) 5 V b) 12.5 V c) 25 V d) 43.3 V
 50 Hz, A.C. క్రైం నల్కు విలువ 50V. 1/600 సెక్యూన్డులల్లా తర్వాత తక్కు విద్యుత్ విలువ ఎన్నాలు అయిన క్రైం విలువ ఏమియి?
 a) 5 V b) 12.5 V c) 25 V d) 43.3 V

74. The r.m.s. value of sinusoidal A.C. current is equal to its value at an angle of degrees
 a) 90 b) 60 c) 45 d) 30
 ఒక సైన్ ఆసిస్ రిఎస్ విలువే ఏ కోణానికి సమానం అవుటుంది
 a) 90 b) 60 c) 45 d) 30

75. In a series resonant circuit, the impedance of the circuit is
 a) minimum b) maximum c) zero d) infinite
 శ్రీం అనువాదాల్లా వలయంలోని అవలోధం
 a) కల్పుం b) చల్పుం c) తుఱుం d) అంతం

76. Capacitor in AC circuit connection is given by

a) $\frac{V}{I}$

b) $\frac{V^2}{I}$

c) $\frac{V^2}{P}$

d) $\frac{V^2}{Q}$

శ్రుతిలులకు సంబంధంయిన సాముద్రం, వ్యవహారం: (ప్రశ్నలకు) క్రింది అధికారి సూచిస్తారు.

a) kW

b) kVA

c) KV

d) KVAR

77. In a highly capacitive circuit the

a) apparent power is equal to the actual power

b) reactive power is more than the apparent power

c) reactive power is more than the actual power

d) actual power is more than its reactive power

ఒక ఉద్యుక్తములిల వలయంలో

a) దృష్టిసాముద్రం నిజసాముద్రానికి సమానం

b) ప్రతిఫుత సాముద్రం దృష్టిసాముద్రానికన్న అధికం

c) ప్రతిగుత సాముద్రం నిజసాముద్రానికన్న అధికం

d) నిజసాముద్రం ప్రతిఫుత సాముద్రాని తన్న అధికం

78. The time constant of the capacitance circuit is defined as the time during which voltage

a) falls to 36.8% of its final steady value

b) rises to 38.6% of its final steady value

c) rises to 63.2% of its final steady value

d) falls to 63.2% of its final steady value

ష్ట్రుటిల వలయపై ఆల స్టీలుతాన్ని క్రింది విధంగా నిర్వచిస్తారు

a) తుఱి సిలకడ టిల్సేజ విలువలో 36.8% తగ్గడానికి పట్టికాలం

b) తుఱి సిలకడ టిల్సేజ విలువలో 38.6% వృధ్ఘికి పట్టికాలం

c) తుఱి సిలకడ టిల్సేజ విలువలో 63.2% వృధ్ఘికి పట్టికాలం

d) తుఱి సిలకడ టిల్సేజ విలువలో 63.2% తగ్గడానికి (ప్రీసితకు) పట్టికాలం

79. In a loss-free R-L-C circuit the transient current is

- a) oscillating b) square wave c) sinusoidal d) non-oscillating

నష్టంలేని స్టోచ్యూడ్ రెండుంలో తాత్కాలిక విద్యుత్తు

- a) దీలనాత్మకంగా వుంటుంది b) చతురస్రాతార తరంగంగా వుంటుండ
c) పైన్ తరంగంగా వుంటుంది d) దీలనాత్మకం కాని తరంగాగా వుంటు

80. Power factor of electric bulb is

- a) zero b) lagging c) leading d) unity

బత విద్యుత్తీవం సిమర్ఫ్ గుణకం

- a) శూన్యం b) వెనుకబడివుండటం c) ముందుఉటం d) కించాలకం

81. The input of an A.C. Circuit having power factor of 0.8 lagging is KVA. The power drawn by the circuit is

- a) 12 kW b) 22 kW c) 32 kW d) 64 kW

0.8 సిమర్ఫ్ గుణకం గల A.C. వలయపు ఇన్పుట 40 KVA వెనుకబడి వుంది. వలయ,

ఏందిన సిమర్ఫ్ ం

- a) 12 kW b) 22 kW c) 32 kW d) 64 kW

82. Which of the following expression is true for apparent power in A.C. circuit?

a) $V I \cos \Phi$ b) $V_{av} \times I_{av}$


c) $V_{r.m.s.} \times I_{r.m.s}$ d) $V_{peak} \times I_{peak}$

A.C. వలయపు ర్యూమాసిమర్ఫ్ నూడించే సలట్టెన సమీకరణం

a) $V I \cos \Phi$ b) $V_{av} \times I_{av}$

c) $V_{r.m.s.} \times I_{r.m.s}$ d) $V_{peak} \times I_{peak}$

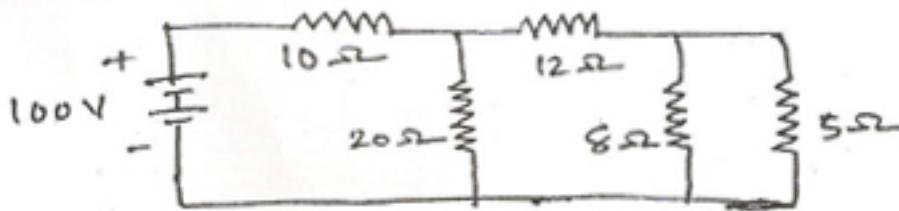83. Thevenin's equivalent (E_{Th} , R_{Th}) for the circuit show in fig. will be



- a) 20 V, 5.6 Ω b) 18 V, 4 Ω c) 16 V, 3 Ω d) 12 V, 2 Ω

పై వలయానికి సంబంధంది దెవినిన తుల్చి టిఫేజ (E_{Th}) ఫెవినిన తుల్చి నిరీధం (R_{Th}) ఎంత

- a) 20 V, 5.6 Ω b) 18 V, 4 Ω c) 16 V, 3 Ω d) 12 V, 2 Ω

84. In a delta network each element has value R. The value of each element in equivalent star network will be

- a) $R/6$ b) $R/4$ c) $R/2$ d) $R/3$

ఈక డెల్టా నెట్వర్క్ వలయంలో ప్రతిమూలకం కిలువ R క సమానం తుల్చి నెట్వర్క్ వలయంలో ప్రతిమూలకం కిలువ

- a) $R/6$ b) $R/4$ c) $R/2$ d) $R/3$

85. Kirchoffs voltage law applies to circuits with

- a) non-linear elements only b) linear elements only
 c) linear, non - linear, active and passive elements
 d) linear, nonlinear, active, passive, time varying as well as Time-in-variant elements

కిర్షోఫ్ టిఫేజ సియమం

- a) అరేఫీయ మూలకాలు గల వలయానికి వర్తిస్తుంది
 b) రేఫీయ మూలకాలుగ గల వలయానికి వర్తిస్తుంది
 c) రేఫీయ, అరేఫీయ, ఆస్క్రివ్ మరియు ఏసీవ్ మూలకాలుగల వలయానికి వర్తిస్తుంది
 d) రేఫీయ, అరేఫీయ, ఆస్క్రివ్, ఏసీవ్ కాలంలో మారే మరియు కాలంలో మారని మూలకాలుగల వలయానికి వర్తిస్తుంది.

86. If resistance across i.e. M_1 is R_1 , then value of R_1 is



- a) 10Ω b) 20Ω c) 30Ω d) 40Ω

క్రింది వల్యూమెటర్ లో కొన్ని వివరాలు దిశాసూచితమైనప్పుడు వివరాలు

- a) 10Ω b) 20Ω c) 30Ω d) 40Ω

87. The superposition theorem is applicable to

- a) linear, non-linear and time variant responses
- b) linear, and non-linear resistors only
- c) linear responses only
- d) for any circuit

అధ్యారోపిత సిద్ధాంతం క్రింది వాచికి అనువర్తింపబేయవచ్చు

- a) రెఫీర్యు, అరెఫీయు మరియు కాలంలో మార్పి అనుక్రమాలకు
- b) రెఫీయు మరియు అరెఫీయు నిరీధాలకు మాత్రమే
- c) రెఫీయు అనుక్రమాలకు మాత్రమే
- d) కి వలయాన్ని తర్వాతింపబేయవచ్చు


88. Millman's theorem yields

- a) equivalent resistance
- b) equivalent impedance
- c) equivalent voltage source
- d) equivalent current or voltage source

వ్యుమన్ సిడాంతం

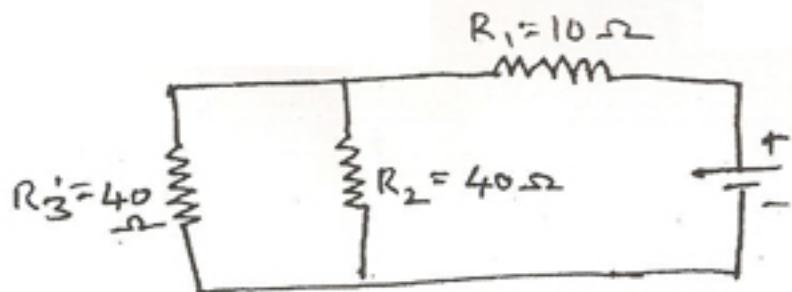- a) తుల్యశిరోధాన్ని సూచిస్తుంది
- b) తుల్య అవరోధాన్ని సూచిస్తుంది
- c) తుల్య టిట్జెజ్ జనకాన్ని సూచిస్తుంది
- d) తుల్య టిట్జెజ్ లేదా తుల్య విద్యుత్ జనకాన్ని సూచిస్తుంది

For the circuit shown in fig. the current through R_2 will be




- a) 2.5 A
- b) 3.5 A
- c) 4.5 A
- d) 5.5 A

పై సూచించిన వలయంలో R_2 ద్వారా పోయే విద్యుత్వాహం

- a) 2.5 A
- b) 3.5 A
- c) 4.5 A
- d) 5.5 A

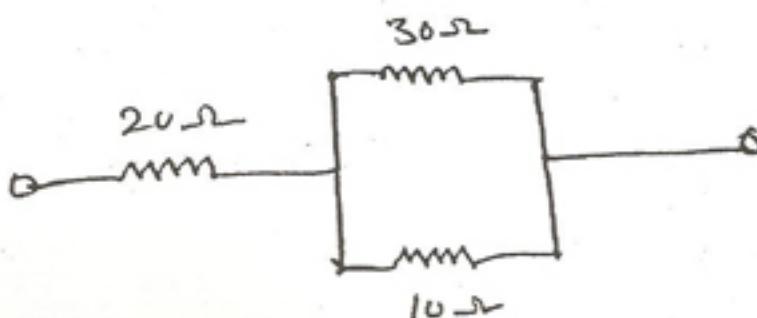90. In the circuit shown below the current in the 10Ω is $i(t) = 12 \sin \omega t$.
The current in the 30Ω resistance will be



- a) $36 \sin \omega t$
- b) $18 \sin \omega t$
- c) $9 \sin \omega t$
- d) $4 \sin \omega t$

పై సూచించిన వలయంలో 10Ω ల సిరోధం ద్వారా పోయే విద్యుత్వాహం $i(t) = 12 \sin \omega t$. 30Ω ల ద్వారా పోయే విద్యుత్వాహం ఎంత

- a) $36 \sin \omega t$
- b) $18 \sin \omega t$
- c) $9 \sin \omega t$
- d) $4 \sin \omega t$